

2021年硕士研究生招生考试题签

(请考生将题答在答题册上, 答在题签上无效)


科目名称: 电工基础

第1页 共7页

一、(30分, 每小题3分) 单项选择题, 请选择唯一正确的答案。


1、图示电路ab端的等效电阻等于:

- A. 12Ω B. 6Ω C. 4.4Ω D. 2.5Ω

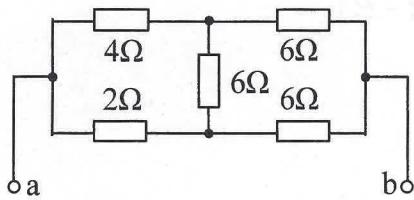


2、电路如图所示, 已知N为无源线性电阻网络, 则图(b)中的电流I为:

- A. 4A B. 2.5A C. 1.5A D. 1.2A

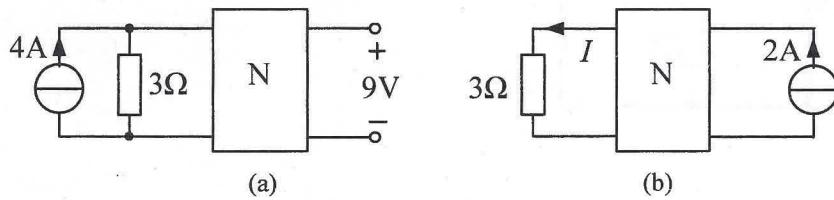


3、理想变压器端口电压、电流参考方向如下图所示, 则其伏安特性为:

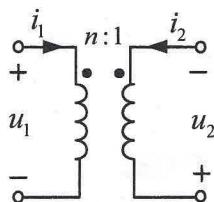- A. $u_1 = -nu_2$, $i_1 = -\frac{1}{n}i_2$ B. $u_1 = \frac{1}{n}u_2$, $i_1 = -ni_2$
 C. $u_1 = -\frac{1}{n}u_2$, $i_1 = -ni_2$ D. $u_1 = -nu_2$, $i_1 = \frac{1}{n}i_2$



4、图示对称三相交流电路, 电源线电压为380V, 则电压表的读数为:

- A. 380V B. 220V C. 311V D. 110V

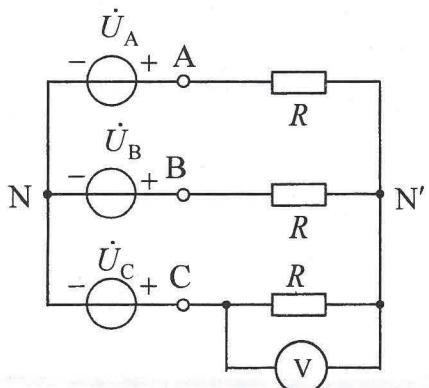

2021 年硕士研究生招生考试题签


(请考生将题答在答题册上, 答在题签上无效)

科目名称: 电工基础

第 2 页 共 7 页

5、三相对称电路如图所示, 若两个瓦特表的读数分别为 P_1 、 P_2 , 则三相电路的无功功率 Q 等于:

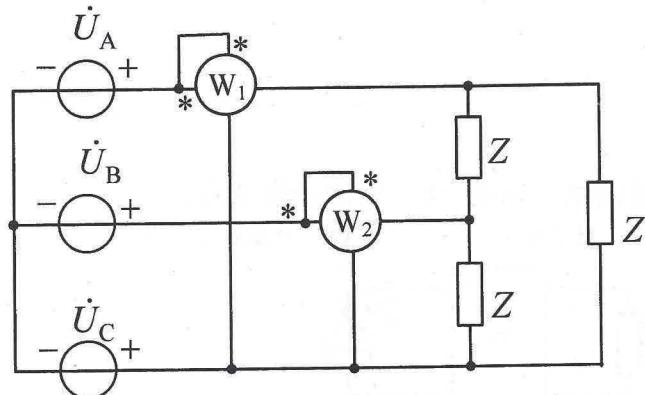
- A. $\sqrt{2}(P_1 + P_2)$
 B. $\sqrt{2}(P_1 - P_2)$
 C. $\sqrt{3}(P_1 + P_2)$
 D. $\sqrt{3}(P_1 - P_2)$



6、如图所示, 该图的基本回路矩阵 $B_f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

则其基本回路对应的树的支路集合为:

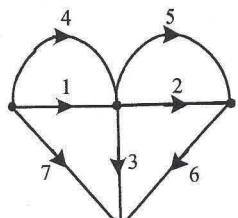- A. {1, 2, 3} B. {3, 4, 5} C. {4, 5, 6, 7} D. 以上都不正确



2021 年硕士研究生招生考试题签


(请考生将题答在答题册上, 答在题签上无效)

科目名称: 电工基础

第 3 页 共 7 页


7、如图所示, 已知 $C = 2F$, $u_s = \varepsilon(t)V$, $u_2 = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{8}e^{-0.25t}\right)\varepsilon(t)V$, 则下列表达式正确的是:

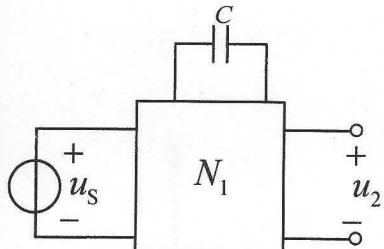- A. $\tau = 0.25s$ B. $u_2(0_+) = \frac{1}{8}V$ C. $u_2(0_-) = \frac{5}{8}V$ D. $u_2(\infty) = \frac{1}{2}V$



8、某网络函数的零、极点分布如图所示, 已知 $H(0)=1$, 则其网络函数为:

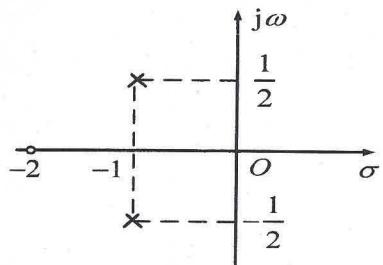- A. $\frac{0.625s+1.25}{s^2+2s+1.25}$ B. $\frac{s+2}{s^2+2s+1.25}$ C. $\frac{1.25}{s^2+2s+1.25}$ D. $\frac{-0.625s+1.25}{s^2-2s+1.25}$




9、一个互易二端口网络的 T 参数方程为: $\begin{cases} U_1 = 4U_2 + 3I_2 \\ I_1 = 7U_2 + DI_2 \end{cases}$, 则其中参数 D 等于:

- A. 4 B. 5 C. 5.5 D. 不能确定

10、电路如图所示, 非线性电阻的伏安特性为 $u = \begin{cases} i^2 & (i > 0) \\ 0 & (i < 0) \end{cases}$, 则图中非线性电阻元件在静态工作点的动态电阻为:

- A. 0.25Ω B. 10Ω C. 4Ω D. 0.1Ω



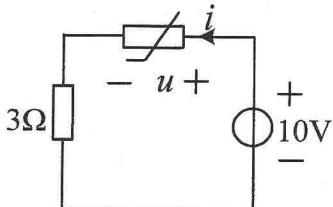


2021 年硕士研究生招生考试题签

(请考生将题答在答题册上, 答在题签上无效)

科目名称: 电工基础

第 4 页 共 7 页

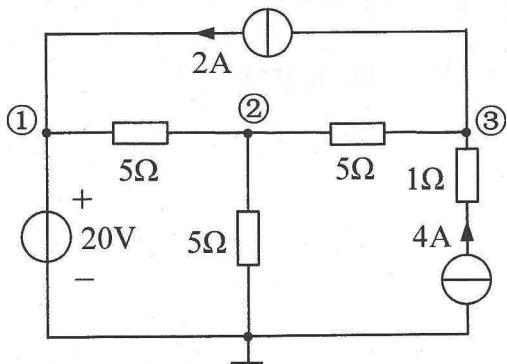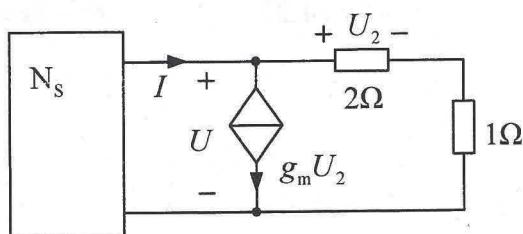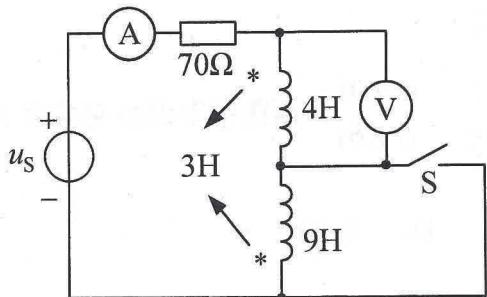二、(10 分) 求图示电路结点 2、3 的电压 U_{n2} 、 U_{n3} 和电压源发出的功率。**三、(10 分) 图示电路中, N_s 为含源线性电阻网络, 当 $g_m = 1S$ 时, $U = 2V$; 当 $g_m = 0$ 时, $I = 1A$ 。求网络 N_s 的戴维宁等效电路。****四、(10 分) 图示含耦合电感的电路, 已知电压源 $u_s = 140\sqrt{2} \cos 10t$ V, 求开关 S 处于断开和闭合两种情况下电压表和电流表的读数。**


2021 年硕士研究生招生考试题签

(请考生将题答在答题册上, 答在题签上无效)


科目名称: 电工基础

第 5 页 共 7 页

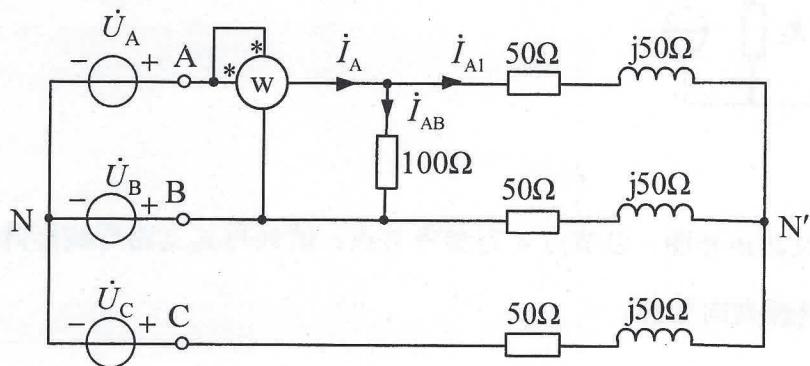
- 五、(10 分) 图示对称三相交流电路, 已知电源线电压 $u_{AB}(t) = 380\sqrt{2} \cos(\omega t + 30^\circ) \text{ V}$ 。求: (1) 电流 \dot{I}_{AB} 、 \dot{I}_{A1} 和 \dot{I}_A ; (2) 功率表的读数。



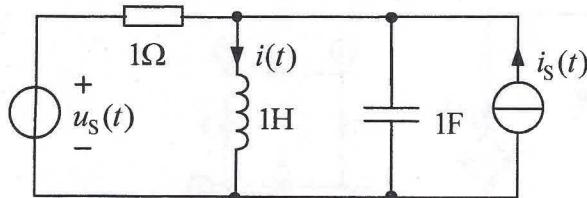- 六、(10 分) 电路如图所示, 已知: $u_s(t) = 2 \text{ V}$, $i_s(t) = 40 \cos 4t \text{ A}$ 。求电流 $i(t)$ 及其有效值。



- 七、(10 分) 试求图示二端口网络的 H 参数。

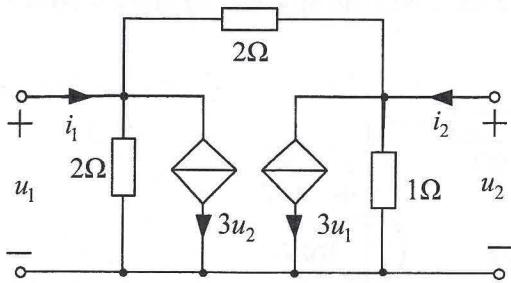


2021 年硕士研究生招生考试题签

(请考生将题答在答题册上, 答在题签上无效)


科目名称: 电工基础

第 6 页 共 7 页

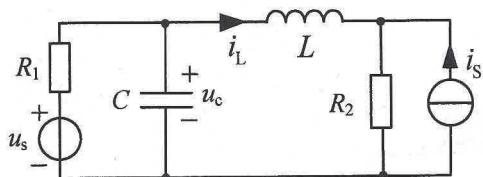
八、(10 分) 如图所示电路, 以 u_c 和 i_L 为状态变量列写其状态方程的标准形式。



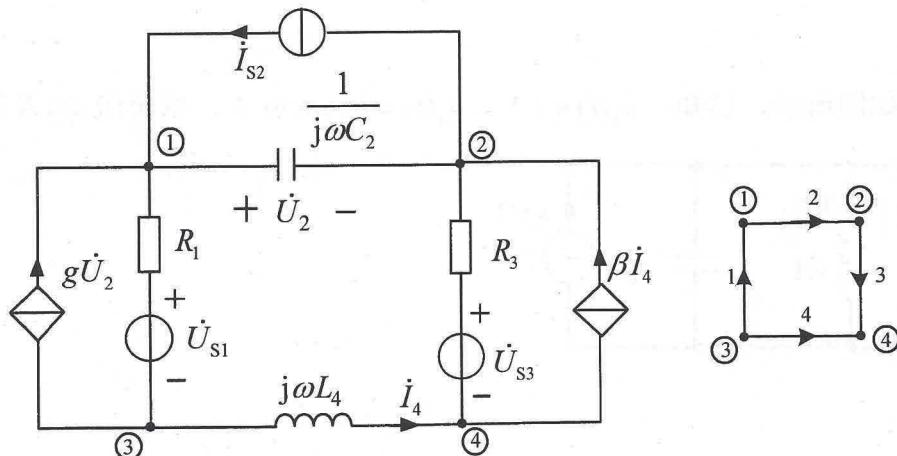九、(10 分) 如图所示电路及其拓扑图, 以节点 4 为参考节点, 试列写其支路导纳矩阵 \mathbf{Y} 、支路电压源列向量 $\dot{\mathbf{U}}_s$ 和支路电流源列向量 $\dot{\mathbf{I}}_s$ 。



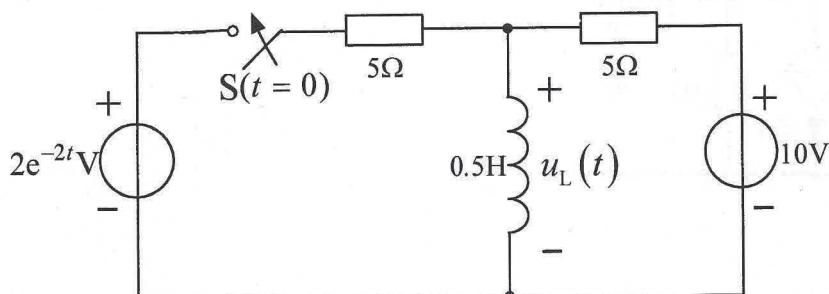十、(10 分) 如图所示电路已达稳态, 且开关 S 处于断开状态。 $t=0$ 时开关 S 闭合, 试求开关闭合后的电感电压 u_L 。




2021 年硕士研究生招生考试题签

(请考生将题答在答题册上, 答在题签上无效)

科目名称: 电工基础

第 7 页 共 7 页

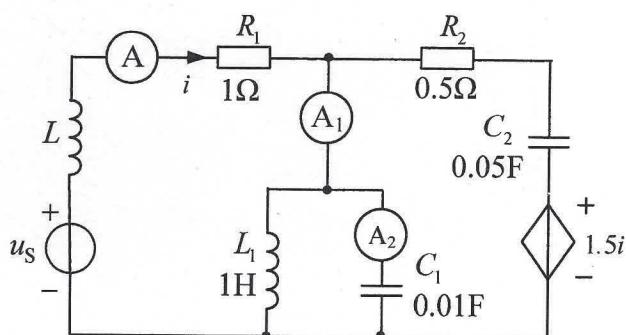十一、(15 分) 正弦稳态电路如图所示, 已知电压源 $u_s = 6\sqrt{2} \cos \omega t$ V, 电流表 A₁ 的读数为零, 并且 u_s 和 i 同相。试求: (1) 电感值 L ; (2) 电流表 A、A₂ 的读数; (3) 电压源 u_s 发出的有功功率 P 。



十二、(15 分) 如图所示电路, 电容无初始储能, 图中网络 N 的 Y 参数为 $\begin{bmatrix} \frac{5}{24} & -\frac{1}{12} \\ -\frac{1}{12} & \frac{2}{15} \end{bmatrix}$ S,

$t=0$ 时将开关 S 闭合, 试求: (1) 网络 N 的等效电路; (2) $t>0$ 时的电容电压 u_C 。

